

По результатам опыта короткого замыкания ($P_K = 800 \text{ Вт}; U_K = 20 \text{ В}; I_K = 100 \text{ А}$) определить параметры R_K и X_K схемы замещения трансформатора